CALCULATOARE NUMERICE

Calculatoare 2 2024-2025 Sem. 2

CURS 8 Sapt 8 17 aprilie 2025 12:00-14:00

serban@upit.ro

Regulament disciplina

Nota finala este formata din activitatile:

- Laborator 30%
- Lucrare control (midterm) 20%
- Examen 50%
- Bonus – prezenta activa curs 10%

Conditii pentru promovare:

- Nota de la laborator trebuie sa fie minim 5 (prezenta obligatorie la toate sedintele de laborator);
- Nota la lucrarea de control trebuie sa fie minim 5;
- Nota de la examen trebuie sa fie minim 5.

In cazul reluarii disciplinei intr-un alt an universitar, activitatile nepromovate trebuie parcurse din nou.

Continut disciplina

Structuri digitale folosite în calculatoare numerice

Memorii semiconductoare in calculatoare numerice

Memoria cache

Memoria virtuală

Adresarea memoriei in sistemele de calcul

Bibliografie

1. **David PATTERSON, John HENNESSY** *Computer Organization and Design The Hardware/Software Interface,* 5th ed., Morgan Kaufmann Elsevier 2012 (a se vedea şi traducerea în lb. română David A. Patterson, John L. Hennessy *Organizarea şi proiectarea calculatoarelor, Interfaţa hardware/software*; Editura All, Bucureşti, 2002);
2. John L. HENNESSY, David A. PATTERSON *Computer Architecture, A Quantitative Approach*, 5th ed., Morgan Kaufmann Publishers, Inc, San Francisco, 2012;
3. Bruce JACOB, Spencer NG, David WANG *Memory Systems Cache, DRAM, Disk* Morgan Kaufmann Elsevier 2008;
4. Miles MURDOCCA, Vincent HEURING *Principles of Computer Architecture*, Pretice Hill, 1999;
5. Jim HANDY The Cache Memory, 2nd ed., Academic Press Elsevier, 1998;
6. **Andrew S. TANENBAUM, Todd AUSTIN** *Structured Computer Organization*, 6th ed., Prentice-Hall, Inc., 2013 (a se vedea şi traducerea în lb. română Andrew S. Tanenbaum *Organizarea Structurată a Calculatoarelor*, Agora, Tg. Mureş, 2004);
7. **William STALLINGS** *Computer Organization and Architecture: Designing for Performance*, 9th edition, Prentice-Hall Inc., 2013;
8. Vincent HEURING, Harry JORDAN *Computer Systems Design and Architecture*, 2nd ed., Person Prentince Hill, 2007;
9. Sajjan G. SHIVA *Computer Organization, Design, and Architecture,* 4th ed., CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA, 2008;
10. Carl HAMACHER, Zvonko VRANESIC, Safwat ZAKY, Naraig MANJIKIAN *Computer organization and embedded systems, 6th edition* McGraw Hill, 2012

Circuite de memorie semiconductoare

Exista doua tipuri mari de memorii: ROM (read only memory) si RAM (random access memory/ read-write memory).

Exista doua mari tehnologii prin care circuitele de memorie se pot realiza:

→Tehnologia bipolara – foloseste tranzistoare npn, pnp

→Tehnologia unipolara – foloseste tranzistoare nMOS, pMOS (CMOS)

Circuitele de memorie realizate in tehnologie bipolara se caracterizeaza prin urmatoarele:

→ Timp de raspuns / acces foarte scazut (sunt foarte rapide);

→ Densitate mica in integrare;

→ Consum energetic ridicat.

Circuitele de memorie unipolare prezinta urmatoarele caracteristici:

→ Densitate de integrare foarte mare, prezinta capacitate foarte mari;

→ Consum energetic redus;

→ Timpul de acces este crescut (nu sunt foarte rapide).

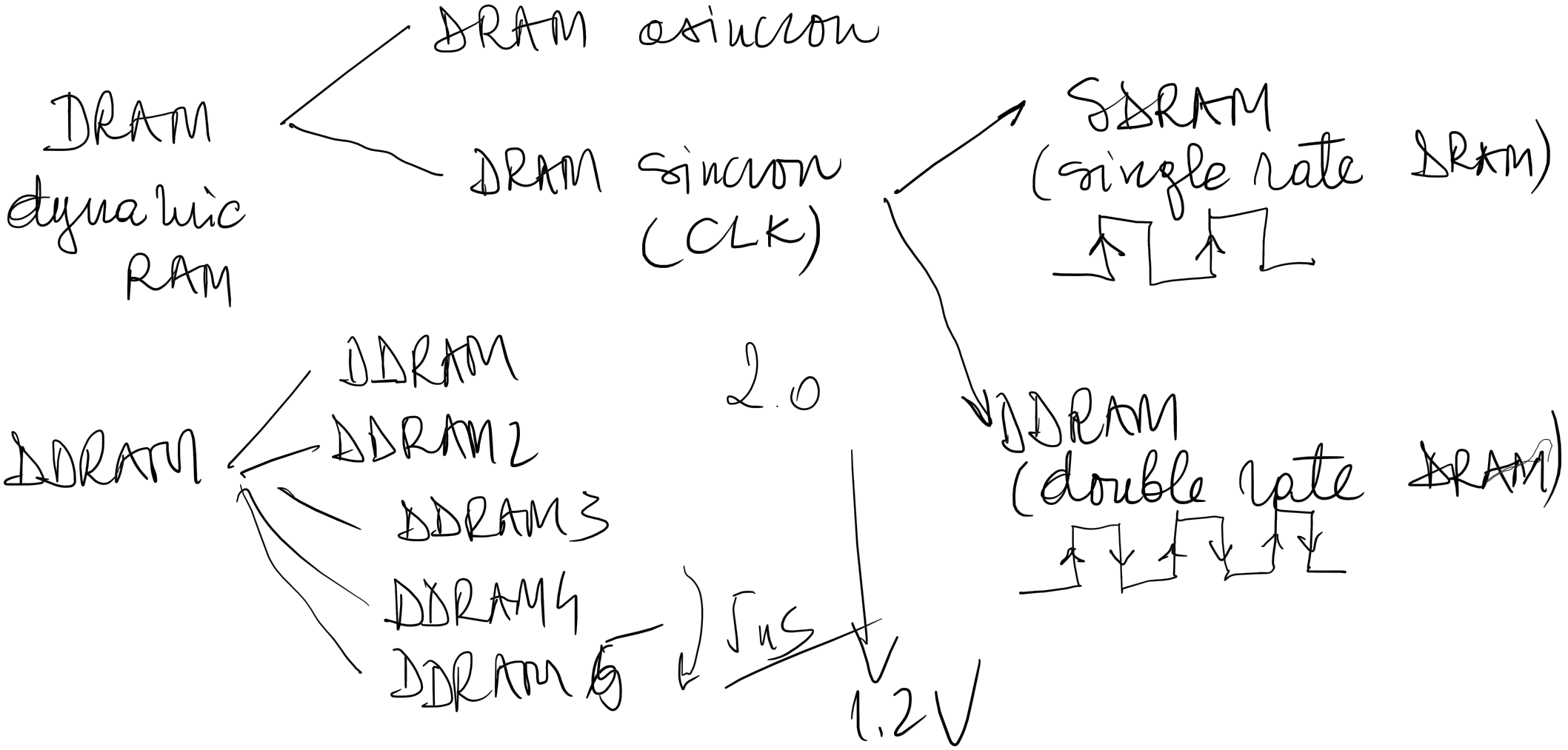
DRAM
dynamic
RAM
DRAM asincron
DRAM sincron
(CLK)
SDRAM
(single rate DRAM)
DDRAM
(double rate DRAM)
DDRAM
DDRAM
DDRAM2
DDRAM3
DDRAM4
DDRAM5
2.0
1.2V

Celula' memorie in ROM

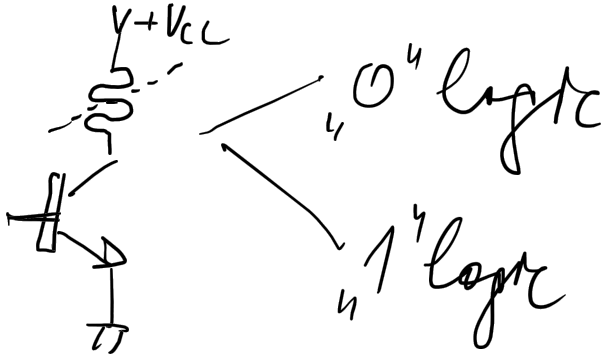

RAM
- SRAM
- DRAM (unipolare)

SRAM (unipolar)

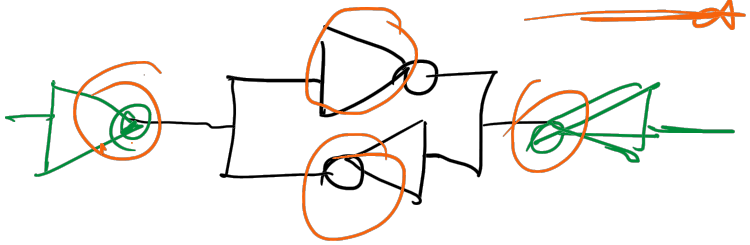

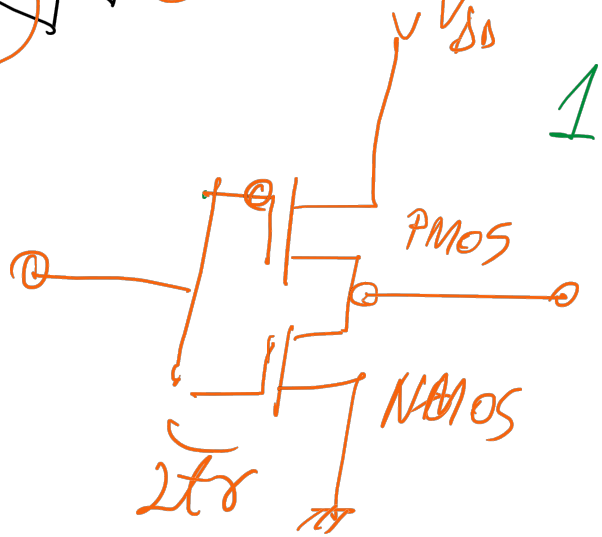

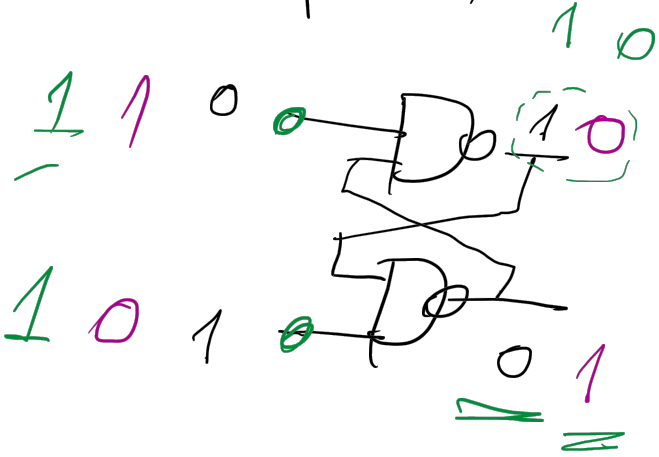

TIPURI DE MEMORII ROM UNIPOLARE

1. PROM (programmable ROM / OTP (one time programming)) - nu admit stergeri;
2. EPROM (erasable PROM) – admit stergere si se pot reprograma. Cipul prezinta o fereasta de sticla transparenta, stergerea se face prin expunere la raze ultraviolete. Numarul de cicli de stergere se apropie de 50;
3. EEPROM (electrically EPROM/ flash ROM) - memorii care se sterg electric. Numarul de stergeri urca peste 10000. Admit programare inCircuit.
4. Serial EEPROM adresa se da bit dupa bit. Numarul de stergeri urca la 1000000.

TIPURI DE MEMORII RAM

Memorii RAM statice – SRAM (Static RAM) – bipolare, unipolare

Memorii RAM dinamice – DRAM – unipolara

DRAM – 2 tipuri – asincrone, sincrone

DRAM sincrone: **SDRAM (single data rate DRAM - operatii pe un singur front al CLK)**
DDRAM (double data rate DRAM – operatii pe ambele fronturi ale CLK)

DDRAM: DDRAM 2, 3, 4, 5, 6

END 27 mar 2025

$\overline{CE}$ - chip enable $\overline{OE}$ - output enable

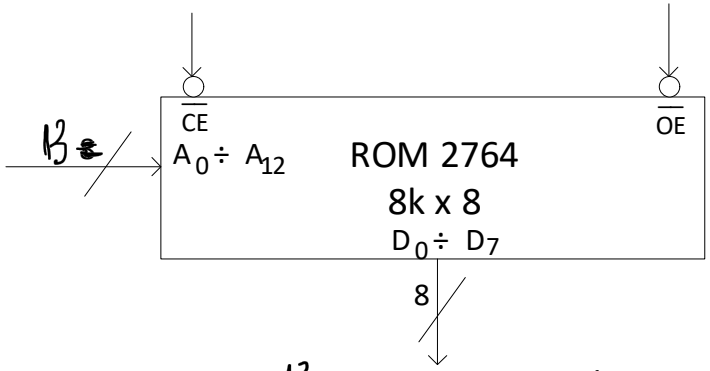

Memorii ROM

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

$8K = 2^3 \cdot 2^{10} = 2^{13} \Rightarrow$ 13 linii adrese $A_0 \div A_{12}$

$8 \Rightarrow$ 8 linii de date $D_0 \div D_7$

$8K \times 8 = 64Kb \rightarrow$ capacitate

$8K \times 8 = 8K_8 = 8KB$ - organizare

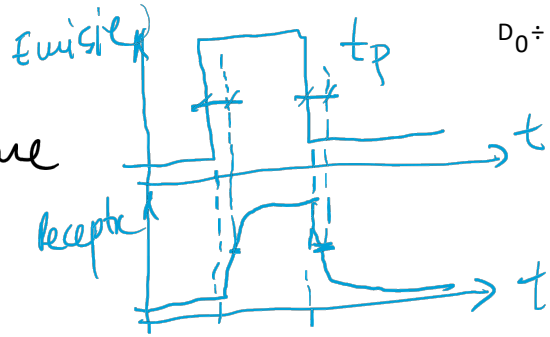

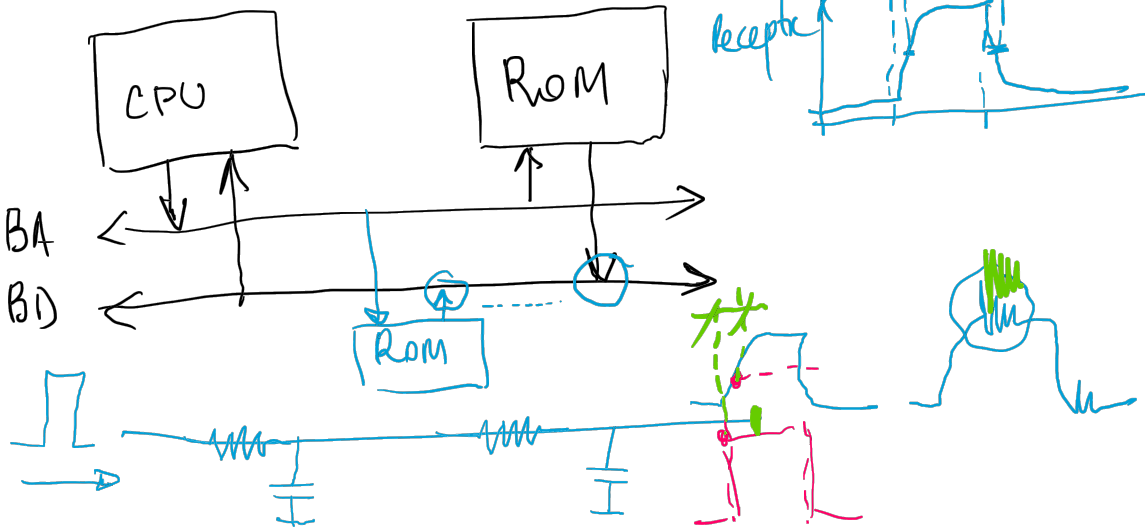

operație citire locație ROM

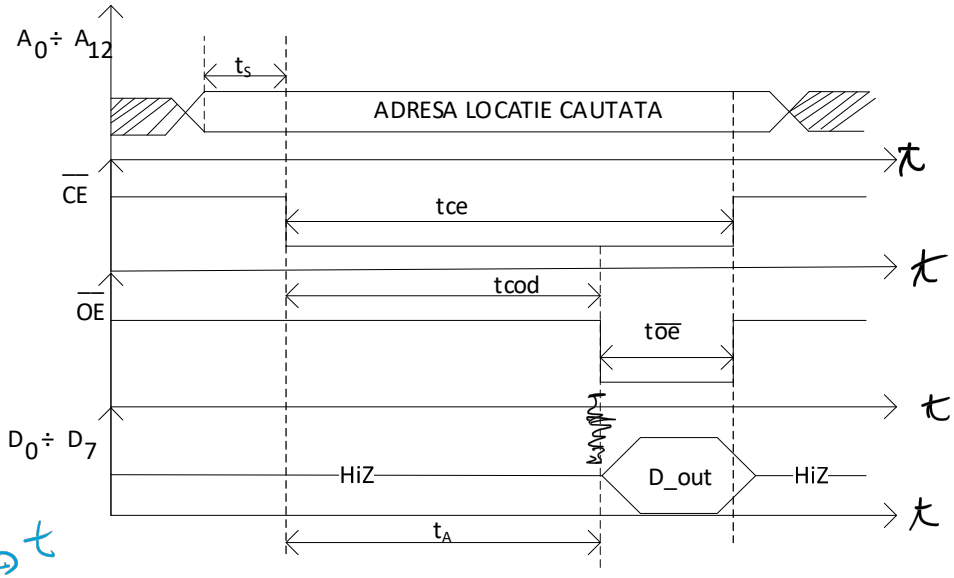

t_s - set-up $\geq$ 5ns

t_{CE} (chip enable) $\geq$ 150 ns

t_{COD} ($\overline{CE}$ - $\overline{OE}$ - delay) $\geq$ 50 ns

t_A (acces) $\geq$ 120 ns

$f_{CPU} = 1\,GHz \Rightarrow T_{CPU} = 1\,ns$

instructiune executată - 10 ÷ 20 ns

Memorii SRAM

WE - write enable

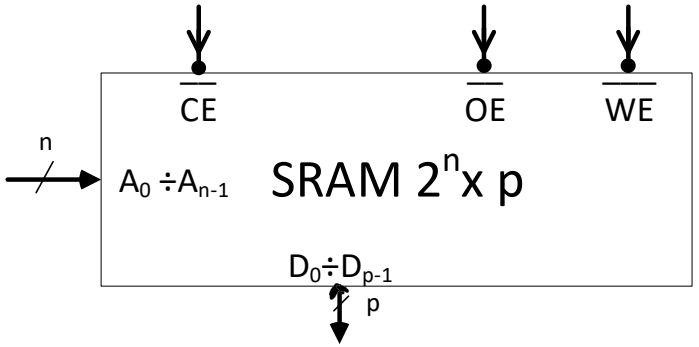

Read

SRAM 6264 8k x 8

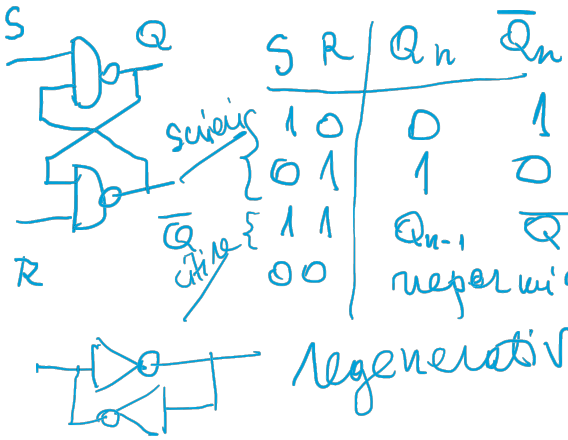

regenerativ

Write

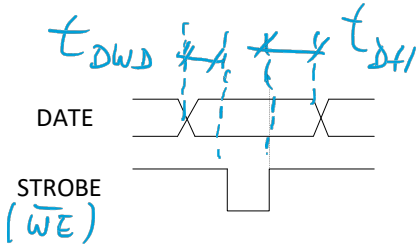

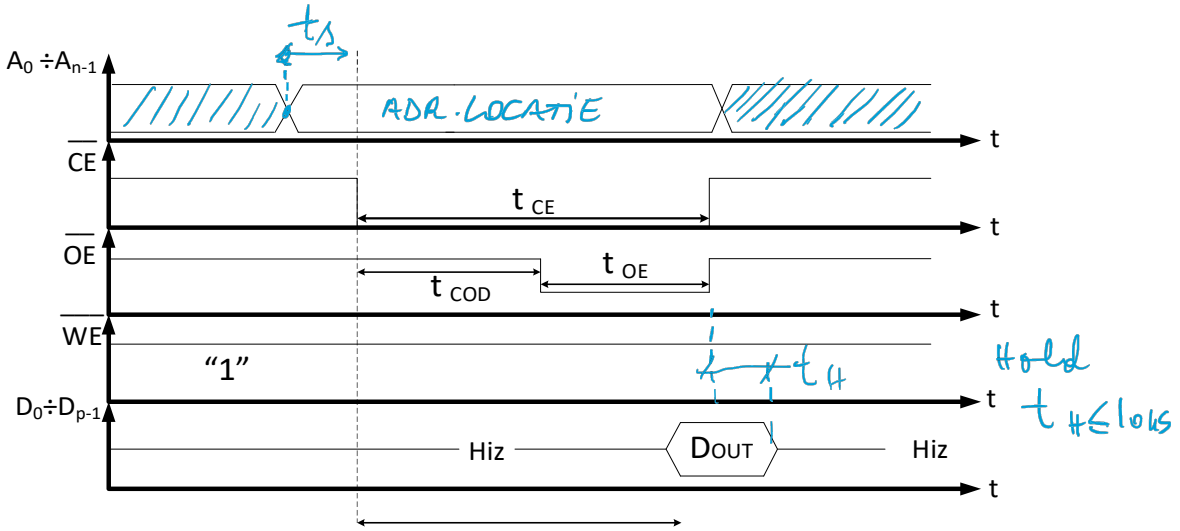

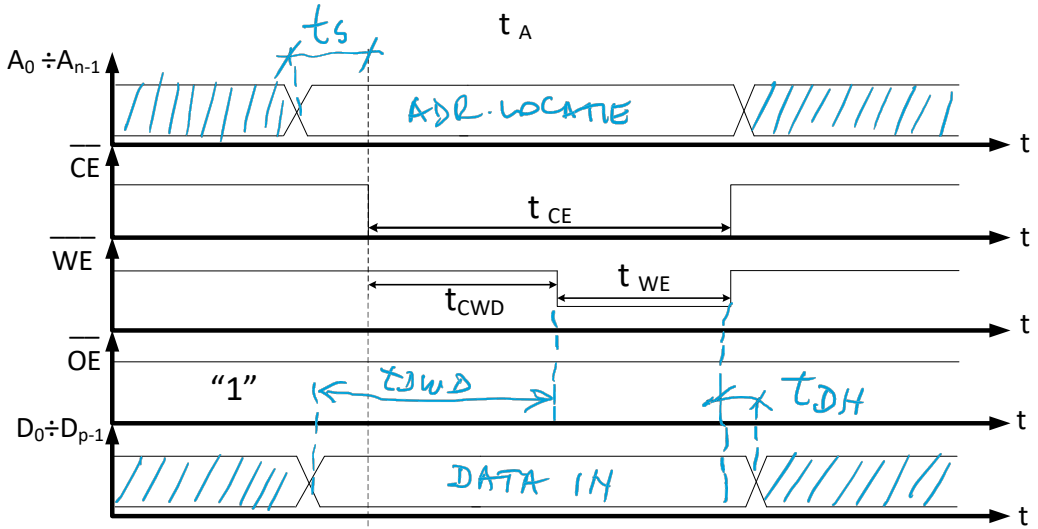

t_{CWS} - CE - WE - delay $\geq$ 50ns $t_{WE} \geq$ 25ns

t_{DWS} - DATA WRITE DELAY $\geq$ 15ns

t_{DH} - DATA HOLD $\geq$ 15ns

Conectarea circuitelor de memorie la magistralele sistemelor de calcul

Principii folosite la conectarea circuitelor de memorie la magistralele sistemelor de calcul:

- Conectarea trebuie facuta astfel incat la o adresa emisa de procesor sa raspunda cel mult o locatie de memorie. Daca ar raspunde 2 locatii de memorie diferite sistemul nu ar functiona corect.
- O locatie de memorie poate sa raspunda la cel putin o adresa emisa de procesor. Cand raspunde la exact o adresa a procesorului, tehnica de adresare este una de tip complet.
- Cand raspunde la 2 sau mai multe adrese de memorie, tehnica de adresare este incompleta
- Memoriile trebuiesc conectate astfel incat ele sa corespunda din punct de vedere al datelor cu numarul de biti aflati in magistrala de date a sistemului de calcul in care sunt conectate
- Conectarea trebuie sa fie facuta astfel incat magistralele de adrese si de date sa nu fie incarcate nici rezistiv, nici capacitiv.
- Cand mai multe memorii sunt conectate la magistrala de date, logica de decodare si selectie trebuie sa actioneze astfel incat doar etajele de iesire ale unui singur circuit de memorie sa ramana activ, celelalte ramanand in HiZ.
- Conectarea memoriile ROM trebuie facuta astfel incat eventualele operatii accidentale de scriere in respectivul circuit sa fie blocate. La memoria RAM nu trebuie sa apara o astfel de conditionare.

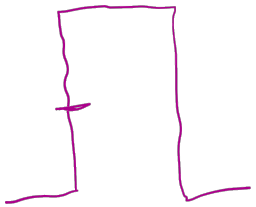

Conectarea circuitelor de memorie la magistralele sistemelor de calcul

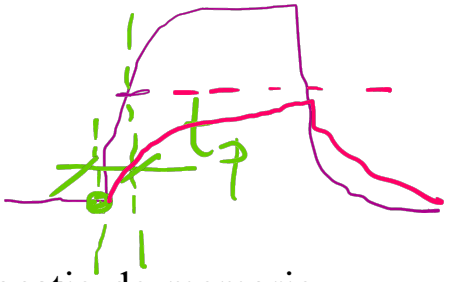

Principii folosite la conectarea circuitelor de memorie la magistralele sistemelor de calcul:

- Conectarea trebuie facuta astfel incat la o adresa emisa de procesor sa raspunda cel mult o locatie de memorie. Daca ar raspunde 2 locatii de memorie sistemul nu ar functiona corect.
- O locatie de memorie poate sa raspunda la cel putin o adresa emisa de procesor. Cand raspunde la exact o adresa a procesorului, tehnica de adresare este una de tip complet.
- Cand raspunde la 2 sau mai multe adrese de memorie, tehnica de adresare este incompleta
- Memoriile trebuiesc conectate astfel incat ele sa corespunda din punct de vedere al datelor cu numarul de biti aflati in magistrala de date a sistemului de calcul in care sunt conectate
- Conectarea trebuie sa fie facuta astfel incat magistralele de adrese si de date sa nu fie incarcate nici rezistiv, nici capacitiv.
- Cand mai multe memorii sunt conectate la magistrala de date, logica de decodare si selectie trebuie sa actioneze astfel incat doar etajele de iesire ale unui singur circuit de memorie sa ramana activ, celelalte ramanand in HiZ.
- Conectarea memoriile ROM trebuie facuta astfel incat eventualele operatii accidentale de scriere in respectivul circuit sa fie blocate. La memoria RAM nu trebuie sa apara o astfel de conditionare.

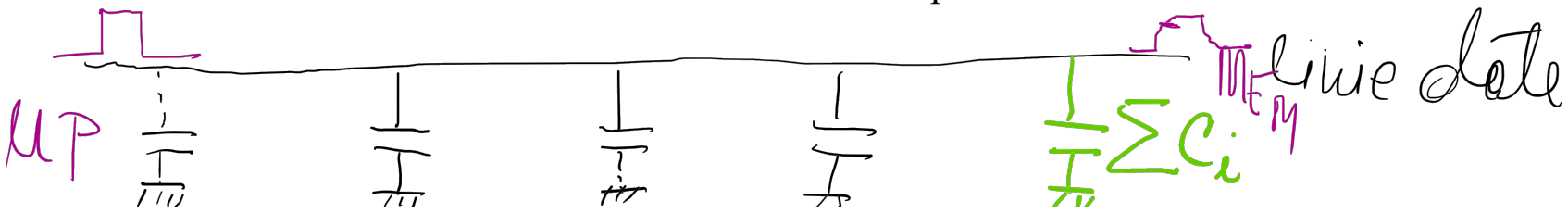

END 3 apr 2025

Problema. Intr-un sistem de calcul magistrala de adrese este de 16 biti, iar magistrala de date de 8 biti. In acest sistem de calcul trebuie conectata o zona de memorie ROM de 24KB, folosind circuite de memorie ROM de tipul 2764 cu organizarea 8K x 8. Adresa de inceput a zonei de memorie ROM este sa fie 2000h, zona de memorie ROM este continua, iar adresarea este completa. Prezentati proiectarea conectarii circuitelor de memorie pentru indeplinirea cerintelor.

Metodologie de rezolvare:

1. Prezentarea circuitului cu care se realizeaza implementarea.
2. Determinarea numarului de circuite pentru realizarea zonei de memorie.
3. Intocmirea tabelului de adresare a zonei de memorie.
4. Prezentarea schemei bloc a structurii ce trebuie realizata.
5. Proiectarea circuitului de decodificare si selectie
6. Conectarea circuitelor de memorie ROM.

Solutie

1. ROM 2764 $8K \times 8 = 8K_0 = 8KB$ (organizare)

Capacitate: $8K \times 8 = 64Kb$

* Nr. linii adrese: $8 \cdot K = 2^3 \cdot 2^{10} = 2^{13}$

13 adrese $A_0 \div A_{12}$

* Nr. linii date: 8 $D_0 \div D_7$

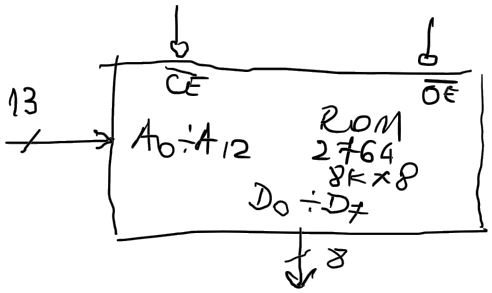

2. organizare zona $\frac{24K \times 8}{8K \times 8} = 3 \times 1 = 3$ CI utilizate

3 (linii), 1 (coloane)

organizare circuit 1 1

matrice circuite utilizate

Dodo

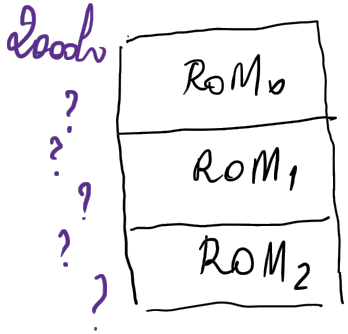

ROM0
ROM1
ROM2

3. Magistrala de adrese 16 biți : $BA_0 \div BA_{15}$ (Bus) ROM 2764 - 8KB $8K = 2^{13}$

$2^{13} - 1 \Rightarrow$ ← nr locații din circuitul ROM

BA_{15}	BA_{14}	BA_{13}	BA_{12}	BA_{11}	BA_{10}	BA_9	BA_8	BA_7	BA_6	BA_5	BA_4	BA_3	BA_2	BA_1	BA_0	ADRESA HEXA	Circuit
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000h	ROM_0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3FFFh	
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000h	ROM_1
0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5FFFh	
0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000h	ROM_2
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7FFFh	

A000h – BFFFh } $BA_{15} = 1$.
C000h – DFFFh } —//—
E000h – FFFFh } —//—

I – II – III

Zona I - linii neschimbate pe parcursul tabelului de adresare
Zona II - linii care identifică individual fiecare circuit de memorie (decodificare & selectare)
Zona III - linii care se schimbă funcție de adresa la fiecare circuit de memorie

OBS - Zona I se poate să nu existe.
Zonele II și III se pot suprapune partial sau total.

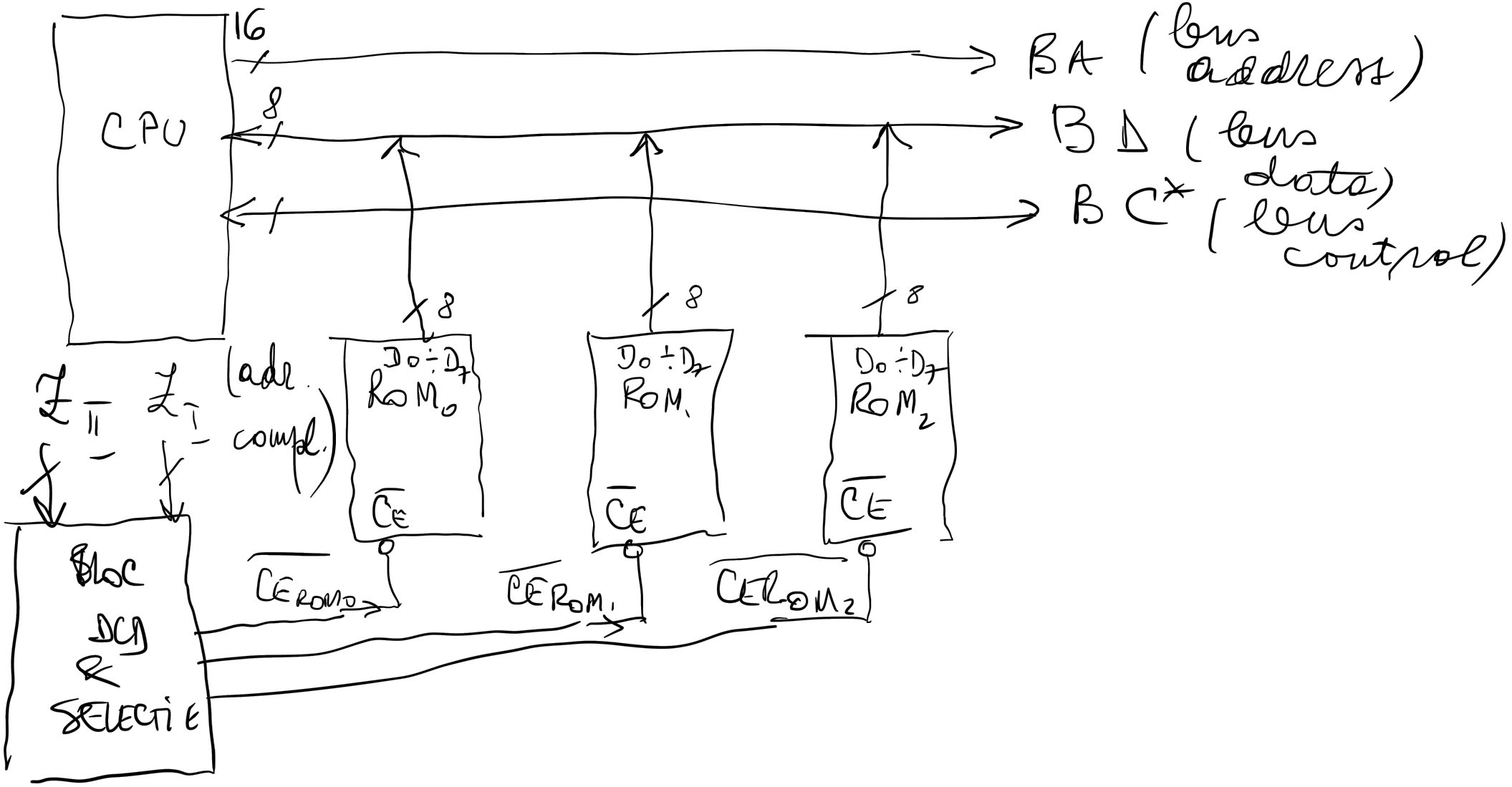
CPU
16
8
BA (bus address)
BD (bus data)
BC* (bus control)
8
8
8
ROM0
ROM1
ROM2
D0 ÷ D7
CE
(adr. compl.)
Z11
Z1
Bloc DCD & SELECTIE
CEROM0
CEROM1
CEROM2

4.

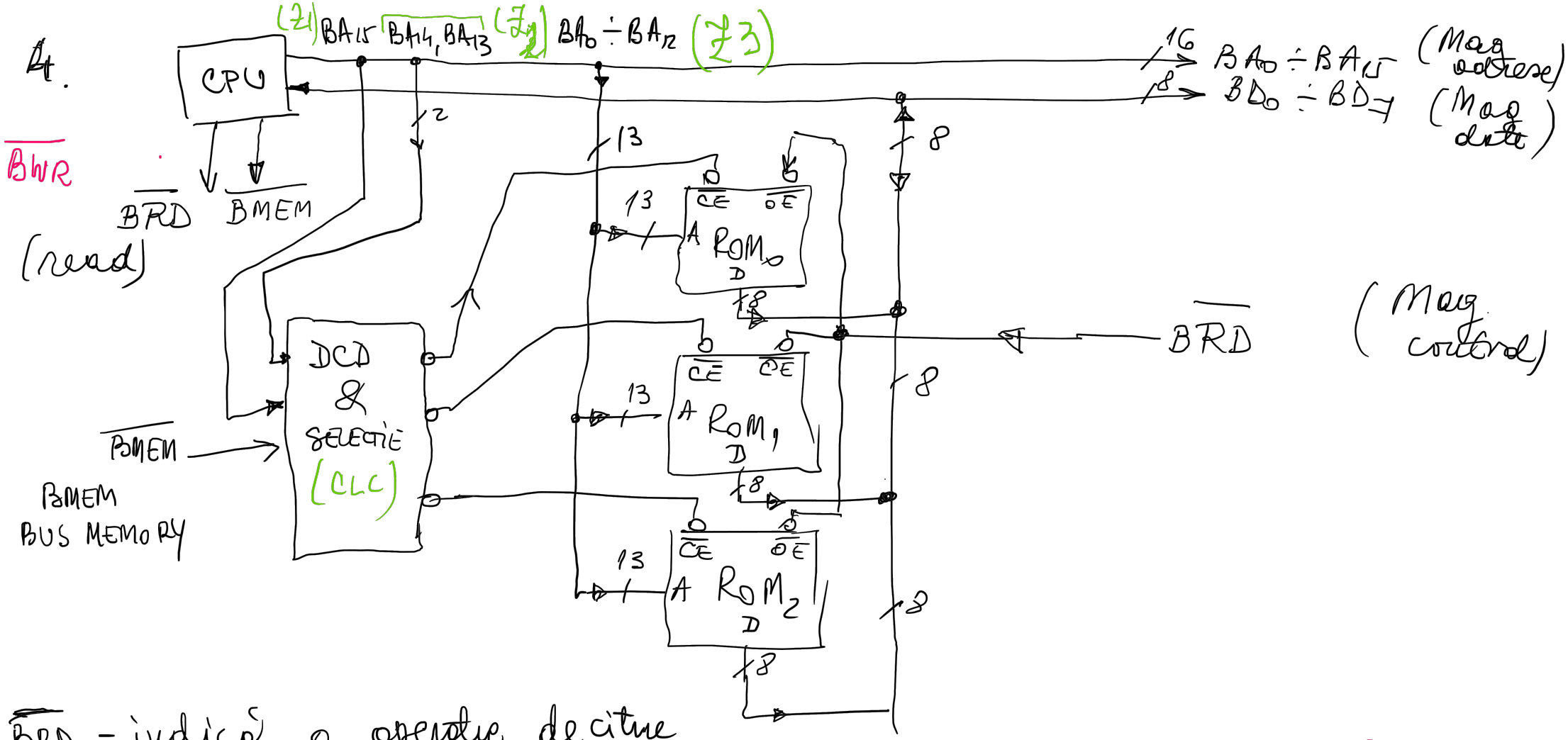

$\overline{BRD}$ - indică o operație de citire efectuată de CPU

$\overline{BMEM}$ - indică lucrul cu memoria efectuat de CPU

$\overline{BWR}$ - indică operație de scriere

5.

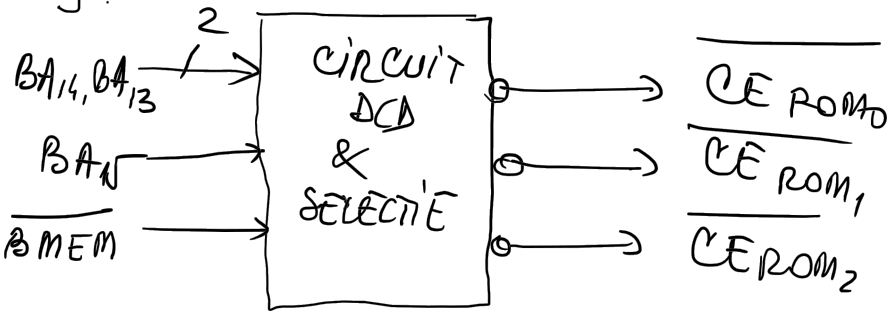

(CLC)

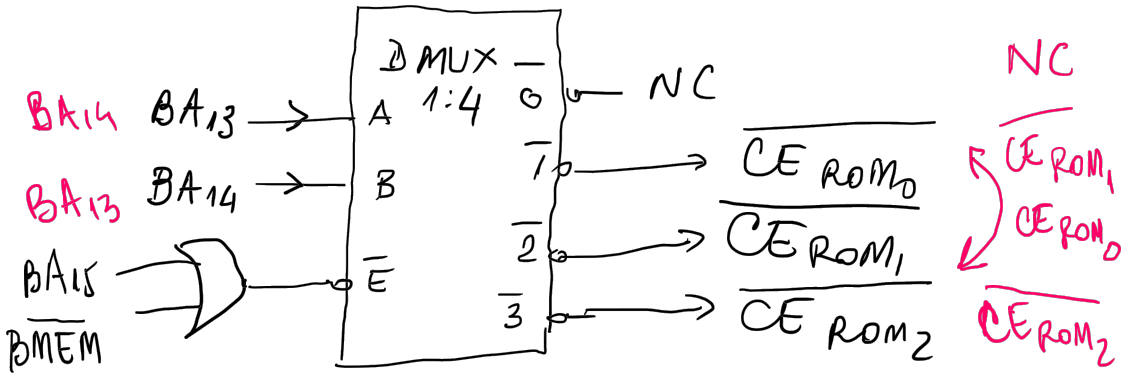

Proiectare CLC
- cu porti logice (U.K.) – SSI
- cu circuite MSI (DMUX, DCD, MUX) – Medium Scale Integration
- cu mem. ROM – LSI VLSI
- cu circuit PLA

* Proiectare cu DMUX
- nr ieșiri DMUX ≥ nr. semnale $\overline{CE}$ generate (3)
- nr. intrări selectie DMUX ≥ nr linii adrese din zona ii (2)
- se alege DMUX minimal care indeplineste ambele conditii

Tabel adresare

⇒ alegere DMUX 1:4

6.

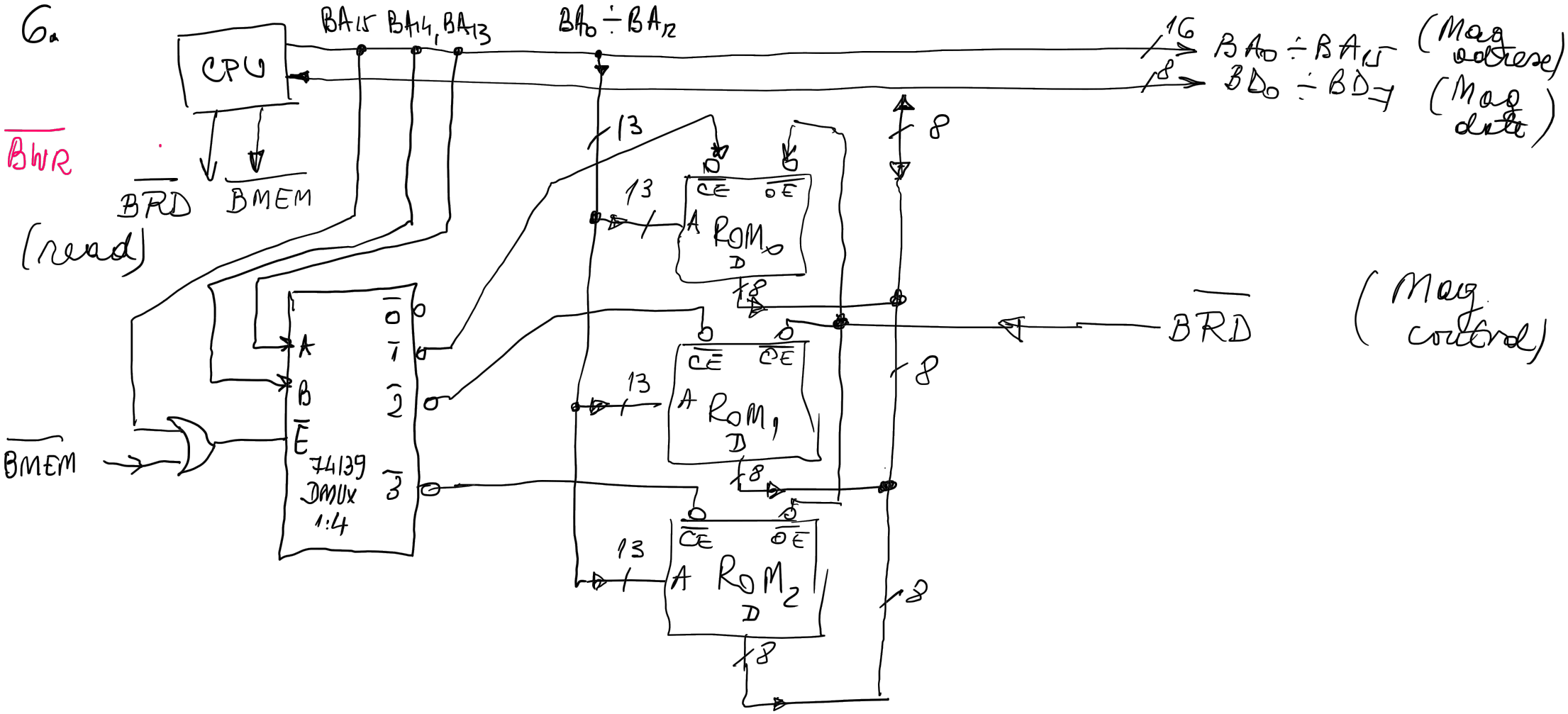
CPU
BA15 BA14, BA13
BA0 ÷ BA12
16
BA0 ÷ BA15
(Mag address)
8
BD0 ÷ BD7
(Mag data)
BWR
BRD
BMEM
(read)
13
CE
OE
A
ROM0
D
8
BRD
(Mag control)
ROM1
ROM2
BMEM
A
B
E
74139
DMUX
1:4
0
1
2
3

Problema. In zona de memorie ROM astfel creata, la adresa 17767(10) a fost scrisa data 108(10). CPU citind data de la aceiasi adresa regaseste valoarea 172(10). Identificati circuitul care poate fi defect si liniile de date cu probleme.

Solutie

1. Transformarea în hexa a adresei
$17767_{(10)} = 4567_h \in ROM_1$

2. Transformarea în hexa a datelor

$108_{(10)} = 6C_h$
$172_{(10)} = AC_h$

~~DATA~~	D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0	~~DATA~~ ZECIMAL
6Ch	0	1	1	0	1	1	0	0	108(10)
ACh	1	0	1	0	1	1	0	0	172(10)

D_7, D_6 - au probleme

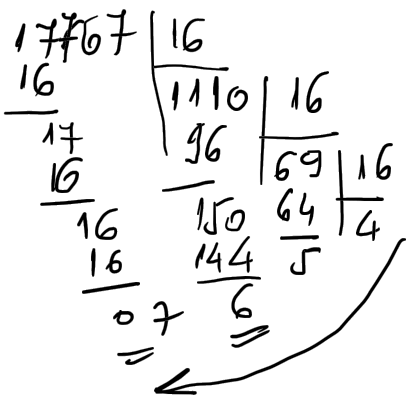

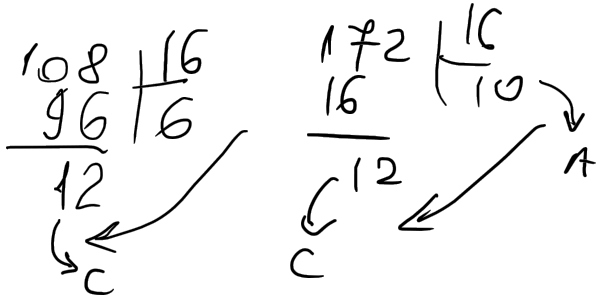

END 10 apr 2025

Problema. Intr-un sistem de calcul magistrala de adrese este de 16 biti, iar magistrala de date de 8 biti. In acest sistem de calcul trebuie conectata o zona de memorie SRAM de 48k x 8 (48KB), folosind circuite de memorie SRAM de tipul 62128 cu organizarea 16K x 8. Adresa de inceput a zonei de memorie SRAM este sa fie 3000h, zona de memorie SRAM este continua, iar adresarea este completa. Prezentati proiectarea conectarii circuitelor de memorie pentru indeplinirea cerintelor.

Metodologie de rezolvare:

1. Prezentarea circuitului cu care se realizeaza implementarea.
2. Determinarea numarului de circuite pentru realizarea zonei de memorie.
3. Intocmirea tabelului de adresare a zonei de memorie.
4. Prezentarea schemei bloc a structurii ce trebuie realizata.
5. Proiectarea circuitului de decodificare si selectie
6. Conectarea circuitelor de memorie SRAM.

Solutii

1. SRAM 16K x 8

$16K = 2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14}$ => 14 linii adrese $A_0 \div A_{13}$

8 linii de date $D_0 \div D_7$

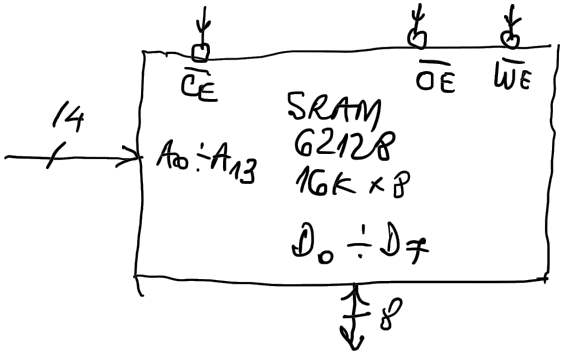

2. $\frac{48K \times 8}{16K \times 8} = 3 \times 1 = 3$ CI

3 linii, 1 coloane

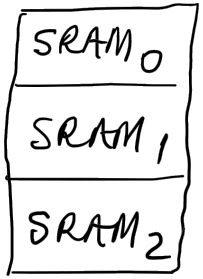

3. Mag. de adrese are 16 biți $BA_{15} \div BA_0$

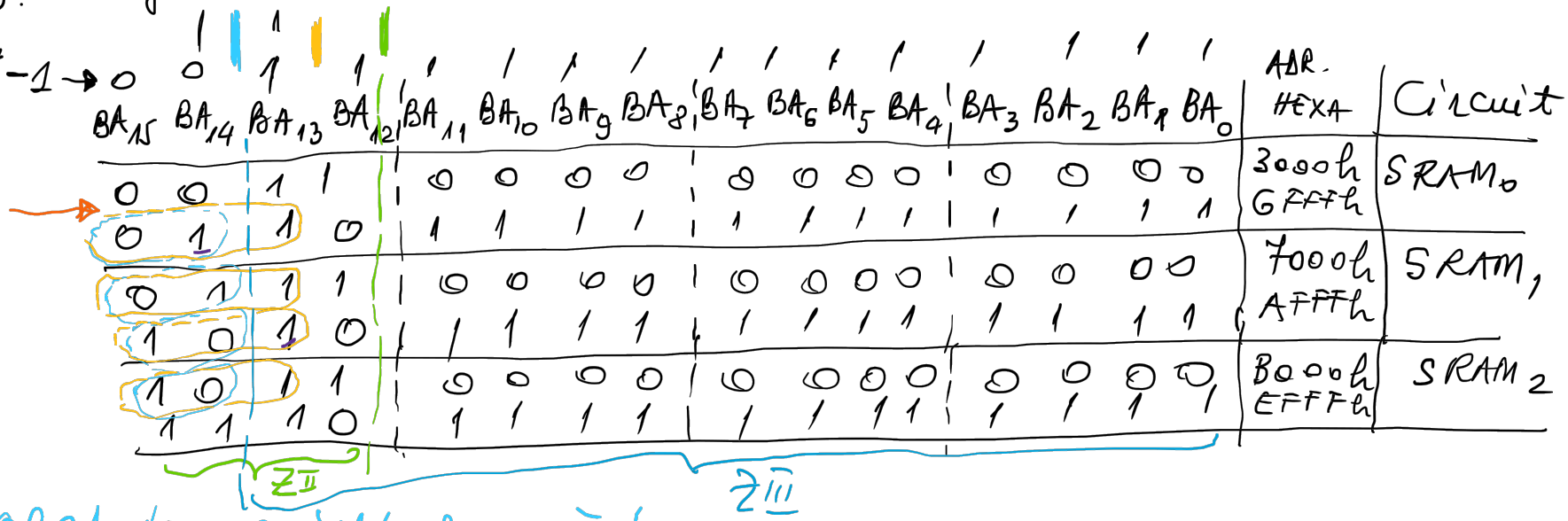

Obs1. Nu există Zona I !

Obs2. Sunt necesare 4 linii de adrese (BA_{15}, BA_{14}, BA_{13}, BA_{12}) pentru selectra individuală a celor 3 circuite SRAM _ (ZII)

Fiecare circuit SRAM răspunde la câte 4 combinații ale celor 4 linii de adrese -

SRAM0 ← 0011, 0100, 0101, 0110 (pt $BA_{15} \div BA_{12}$)

SRAM1 ← 0111, 1000, 1001, 1010

SRAM2 ← 1011, 1100, 1101, 1110

Obs3. Apare o suprapunere parțială între zonele ZII și ZIII pe linia BA_{13} BA_{12}

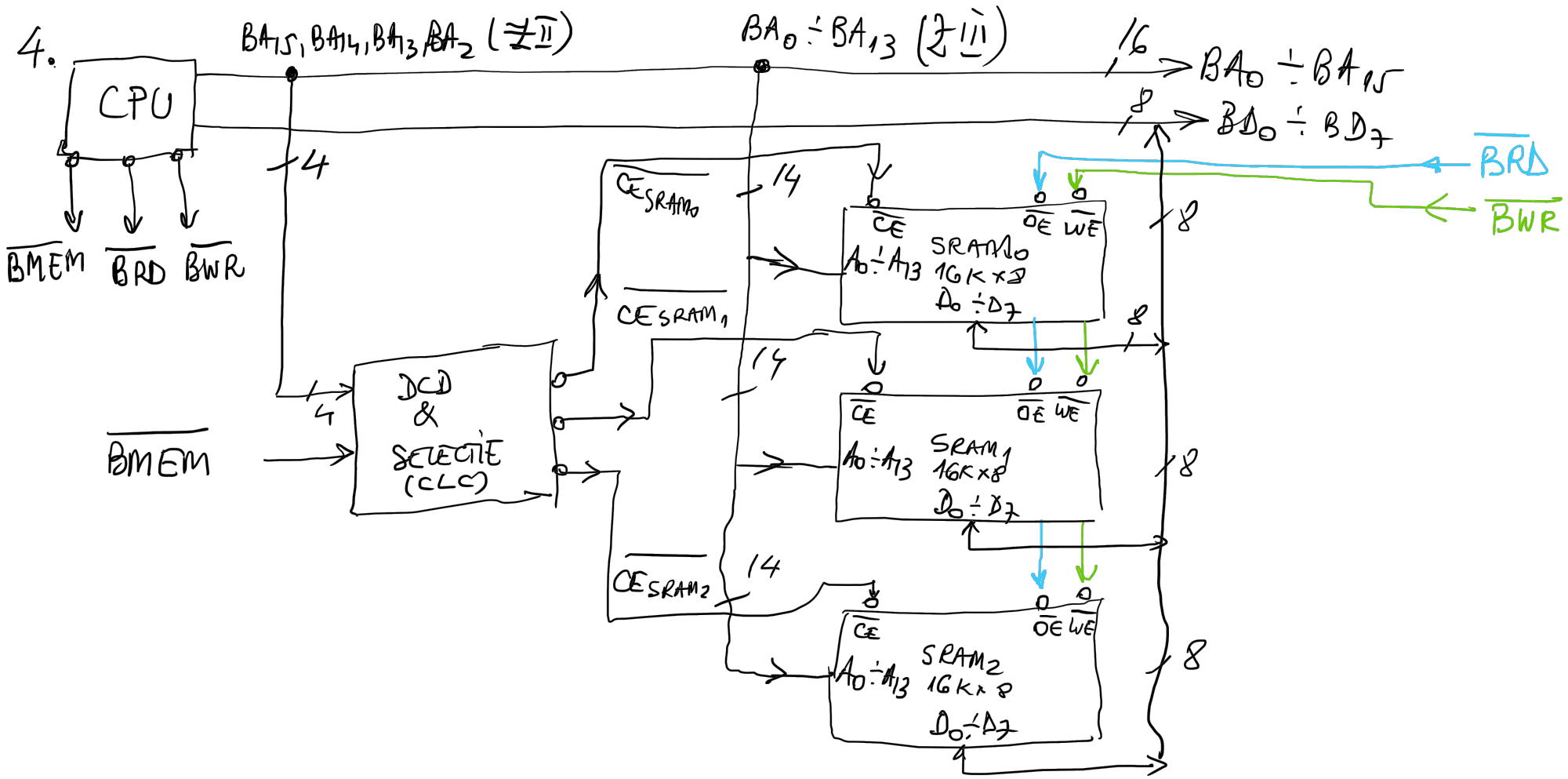
4.
CPU
BMEM
BRD
BWR
BA15, BA14, BA13, BA2 (ZII)
BA0 ÷ BA13 (ZIII)
16
BA0 ÷ BA15
8
BD0 ÷ BD7
BRD
BWR
4
DCD & SELECTIE (CLC)
BMEM
CE SRAM0
CE SRAM1
CE SRAM2
14
CE
OE
WE
A0 ÷ A13
SRAM0 16K x 8
SRAM1 16K x 8
SRAM2 16K x 8
D0 ÷ D7
8

5.

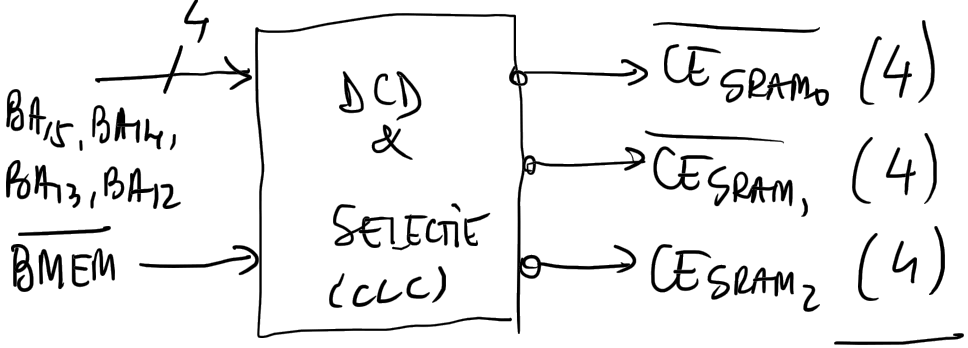

12!

Proiectăm cu DMUX
- intrări (Σ_{II}) – 4 (m - ieșiri reale din ccc)
- ieșiri – 12

Alegem un DMUX de tipul 1:16

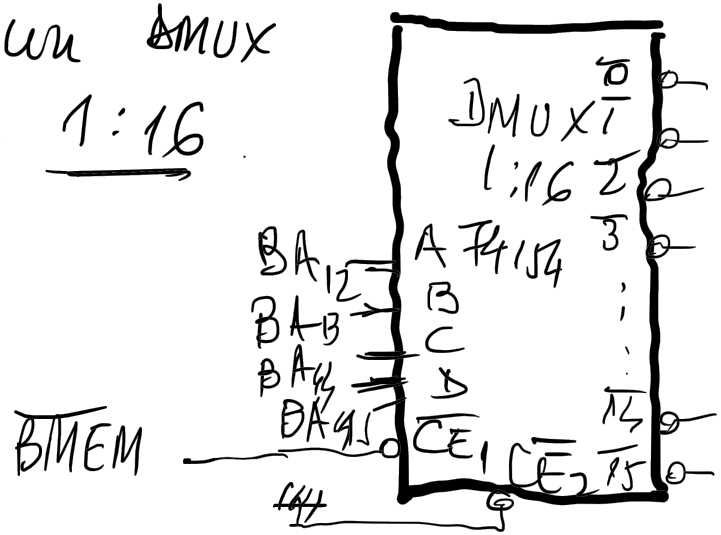

Obținerea unui semnal unic $\overline{CE_{SRAM_x}}$

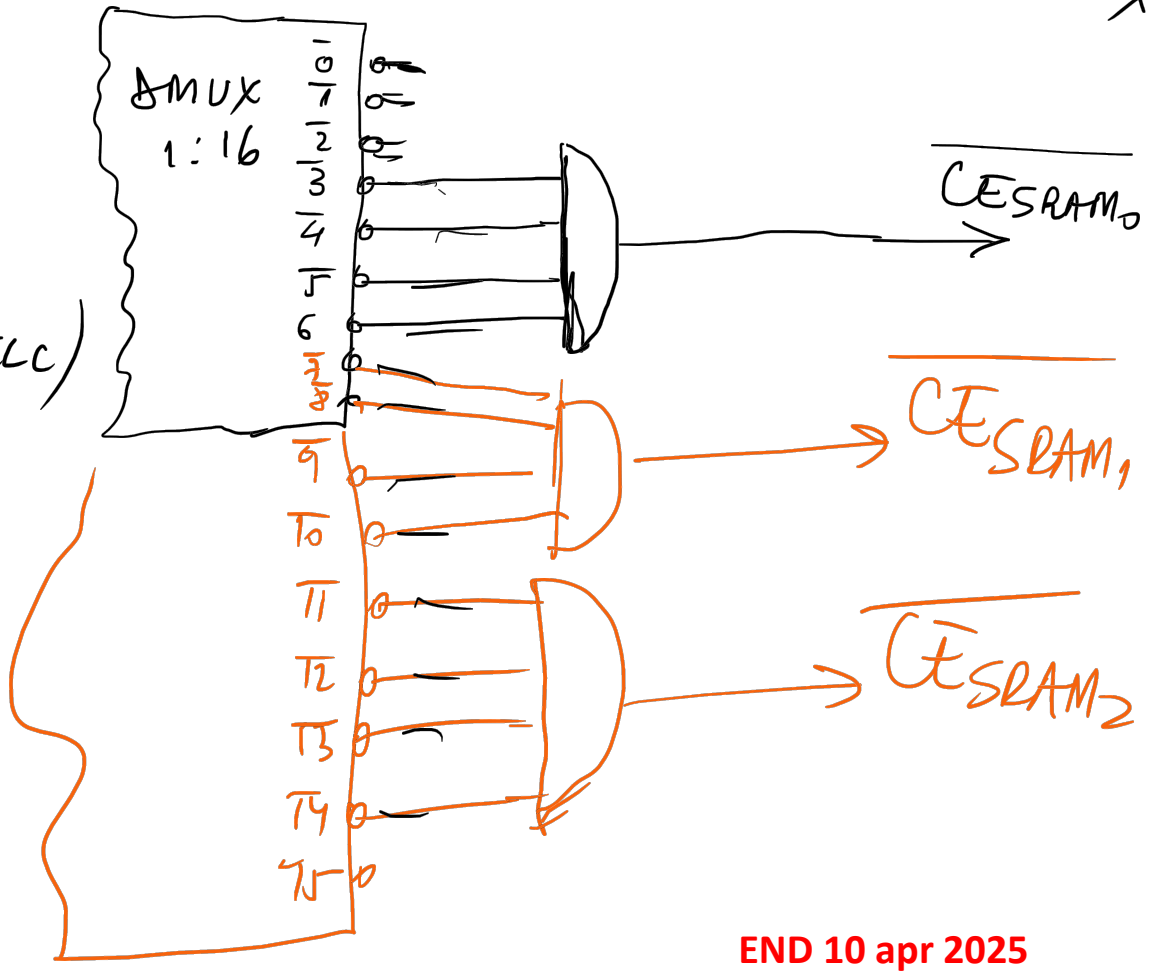

END 10 apr 2025

Memorii DRAM

- refresh

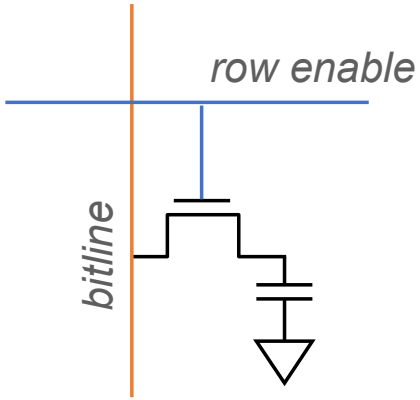

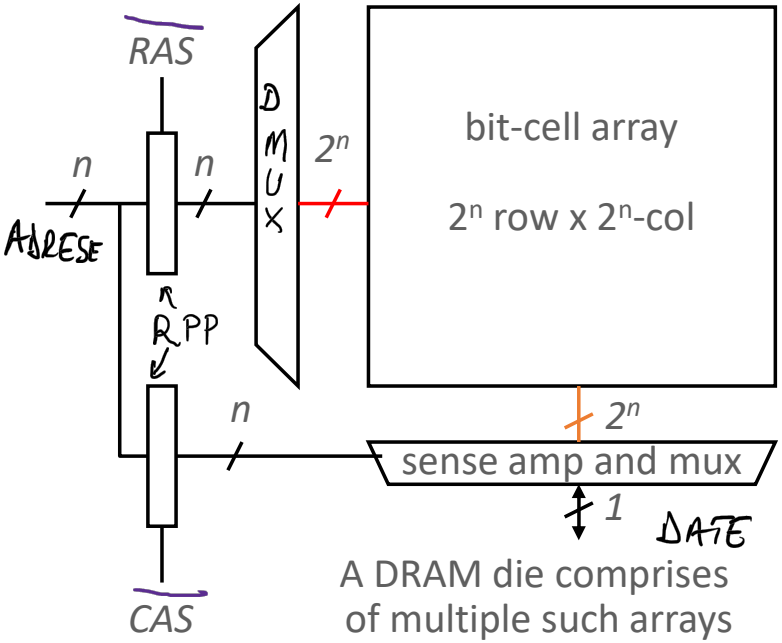

A DRAM die comprises of multiple such arrays

RAS - row address select

CAS - column address select

6 tranzistoare

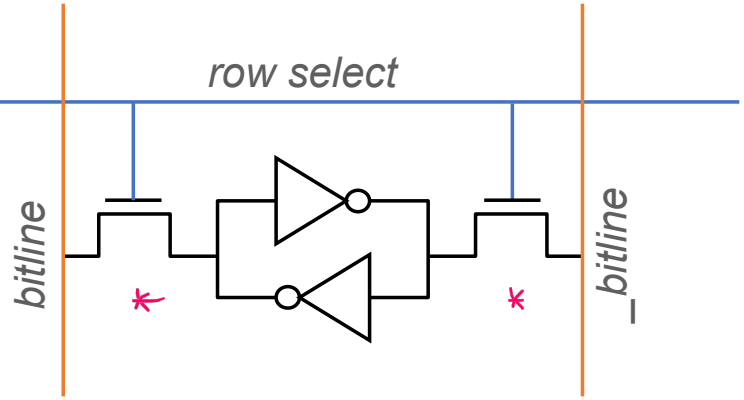

Celulă memorie SRAM

circuit regenerativ

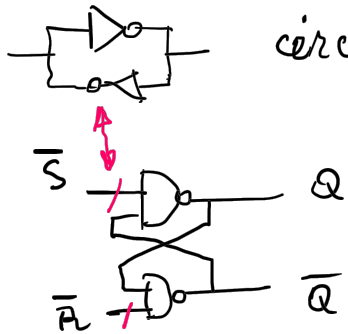

$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	$\bar{Q}$
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	memorare ($Q^{t+1} = Q^t$)	
0	0	nepermis	

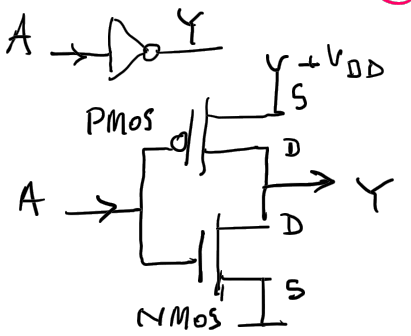

CMOS

A=1 NMOS cond
Y=0

A=0 PMOS cond
Y=1

Structura unui circuit DRAM cu organizare 16k x 1 (circuitul 4116)

$16K = 2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14} \Rightarrow$ 14 linii de adrese

DRAM $16K \times 1 \rightarrow \frac{14}{2} = 7$ linii de adrese

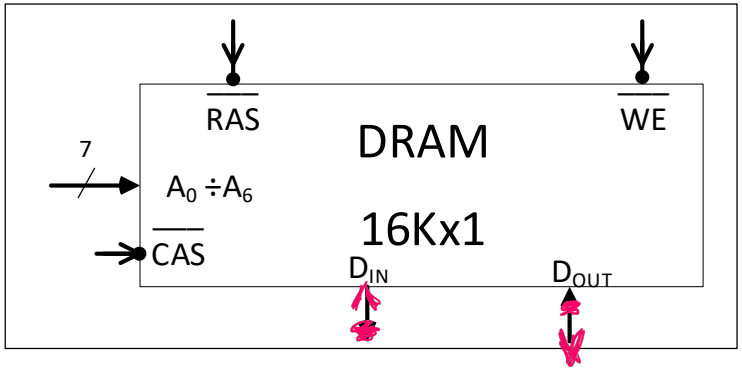

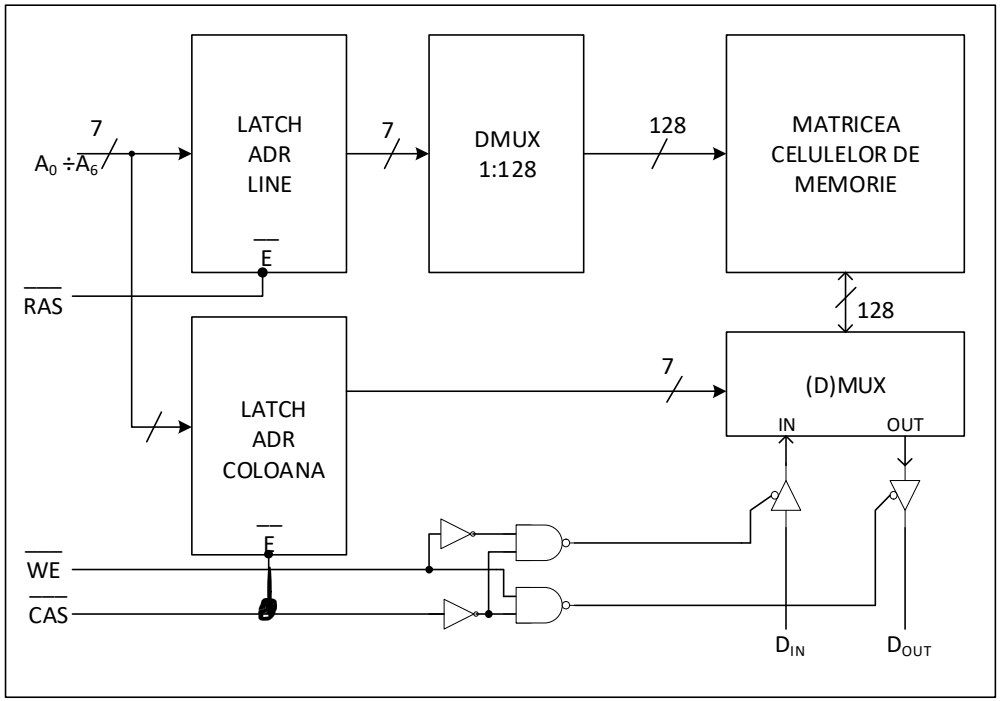

Caracteristici DRAM

- Existenta semnale RAS si CAS
- Numar linii de adrese injumatatit fata de numarul real (rezultat din organizarea circuitului)
- Linii de date separate intrare iesire
- Semnal scriere (WE)

RAS - Row Address Select

CAS - Column Address Select

Operatia de citire din DRAM

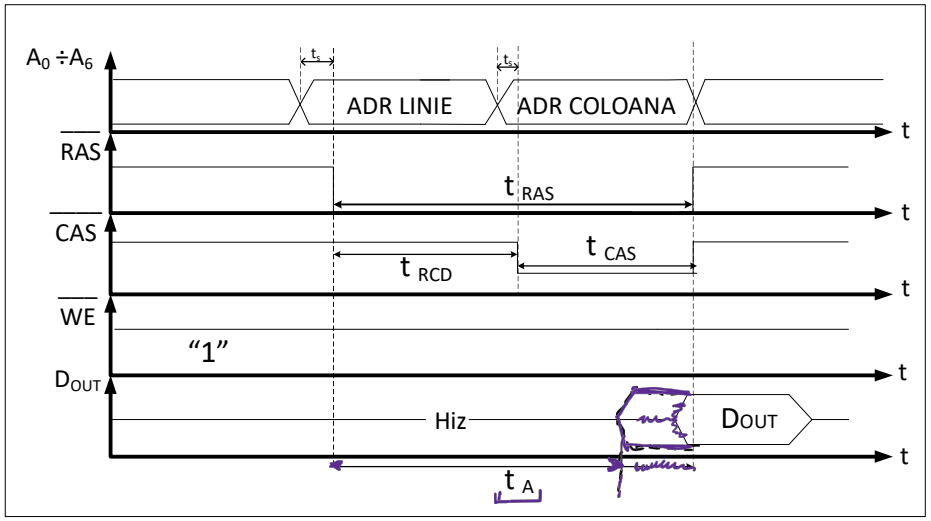

t_s - set-up $\geq 5ns$

$t_{RAS} \geq 70ns$

t_{RCD} - $\overline{RAS}$-$\overline{CAS}$-delay $\geq 20ns$

$t_{CAS} \geq 50ns$

t_A - access $\geq 60ns$ ← $t_A = 100ns$

1GHz → 1ns ÷ 10ns

1MHz → 1µs ÷ 10µs

Operatia de refresh in DRAM

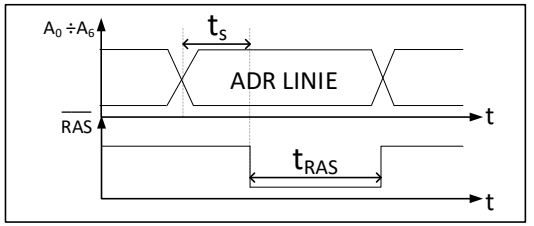

Clasificare DRAM

- DRAM asincron (fără CLK)
- DRAM sincron (cu CLK)
  - SDRAM (single rate DRAM) — CLK
  - DDRAM (double rate DRAM)
    - DDRAM
    - DDRAM2
    - DDRAM3
    - DDRAM6
    - (GDRAM)

Operatia Read-Write-Modified in DRAM (RWM)

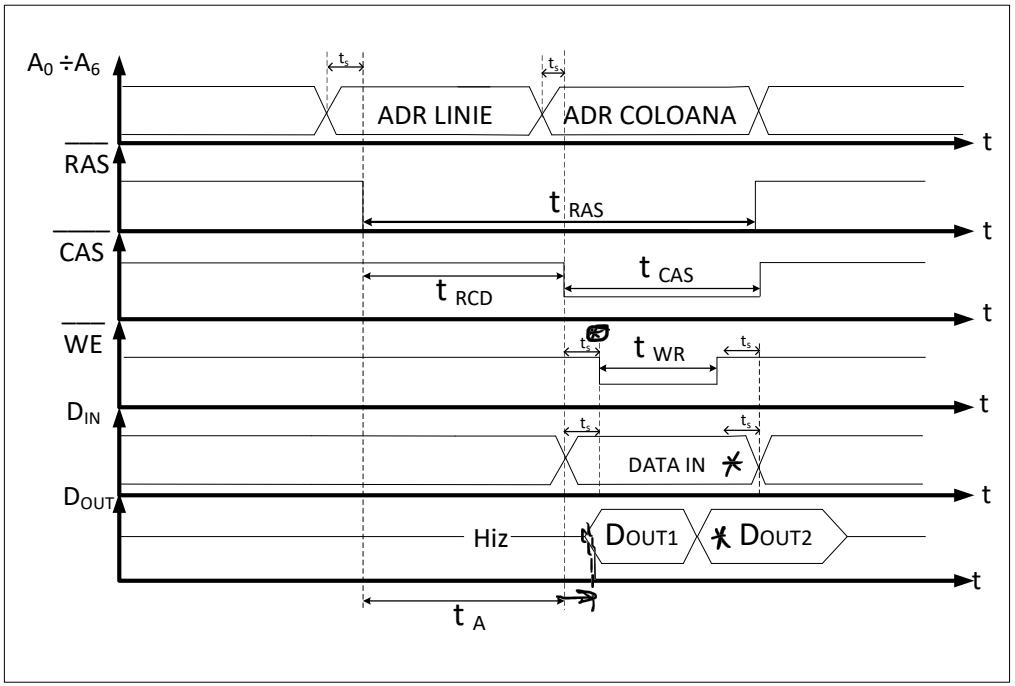

Operatia Early-Write in DRAM (EW)

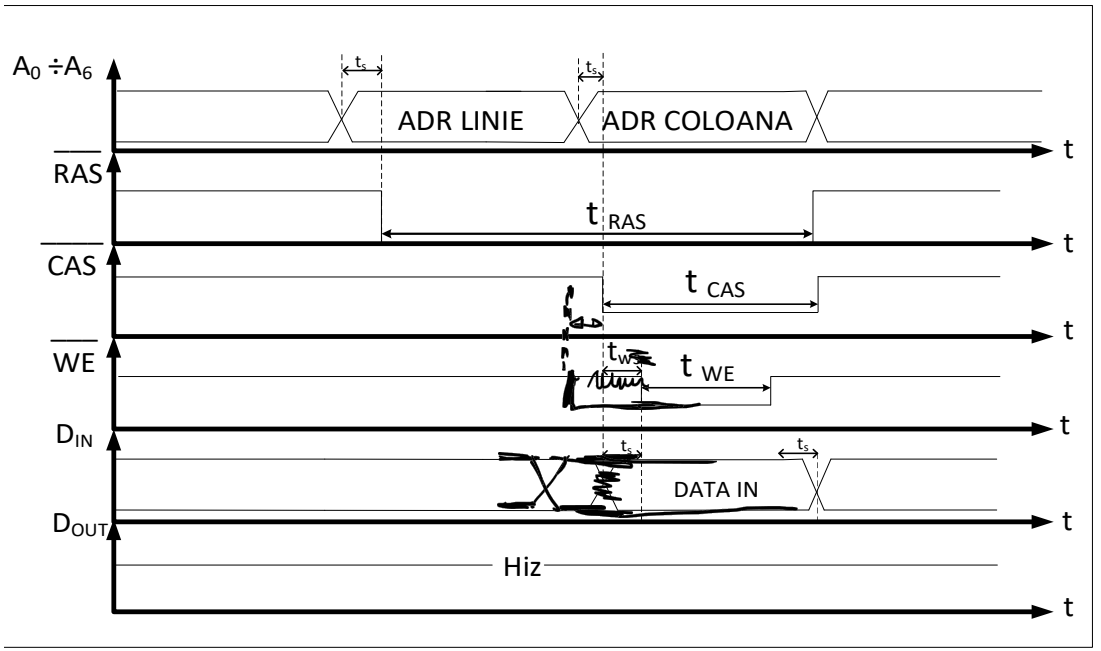

t_{CWD} – CAS – WR – delay

t_s set-up

DATA$_{IN}$ ≡ DOUT2

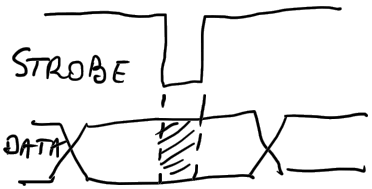

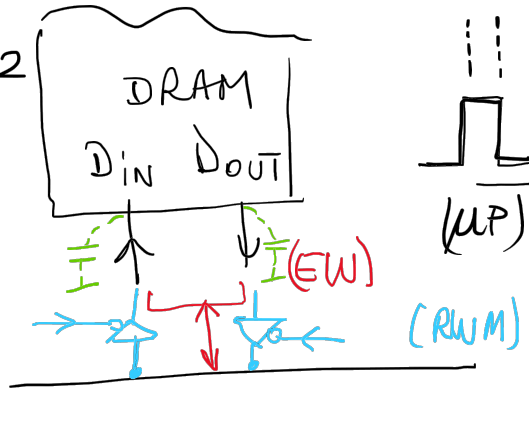

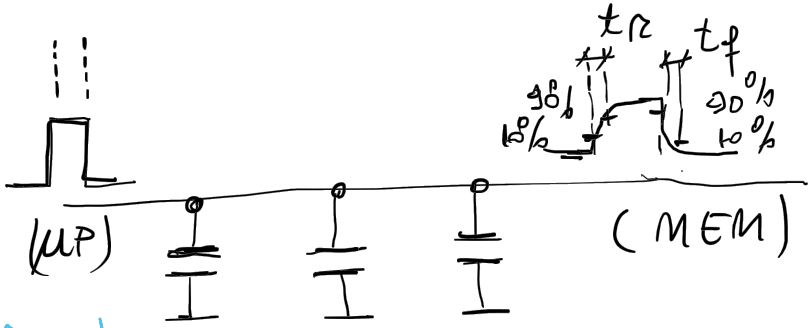

Problema. Intr-un sistem de calcul in care magistrala de adrese este pe 16 linii BA_0-BA_{15} si magistrala de date este BD_0-BD_7 se conecteaza o zona de memoria DRAM, **32k x 8**, folosind circuitele DRAM 4116, avand organizarea **16k x 1.** Zona de memorie incepe de la adresa 1000h, este continua si tehnica de adresare a ei este completa. Prezentati solutia hardware care corespunde enuntului, atat in varianta RWM, cat si in varianta EW.

Metodologie de rezolvare:

1. Prezentarea circuitului cu care se realizeaza implementarea.
2. Determinarea numarului de circuite pentru realizarea zonei de memorie.
3. Intocmirea tabelului de adresare a zonei de memorie.
4. Prezentarea schemei bloc a structurii ce trebuie realizata.
5. Proiectarea circuitelor de multiplexare, respectiv decodificare si selectie
6. Conectarea circuitelor de memorie.

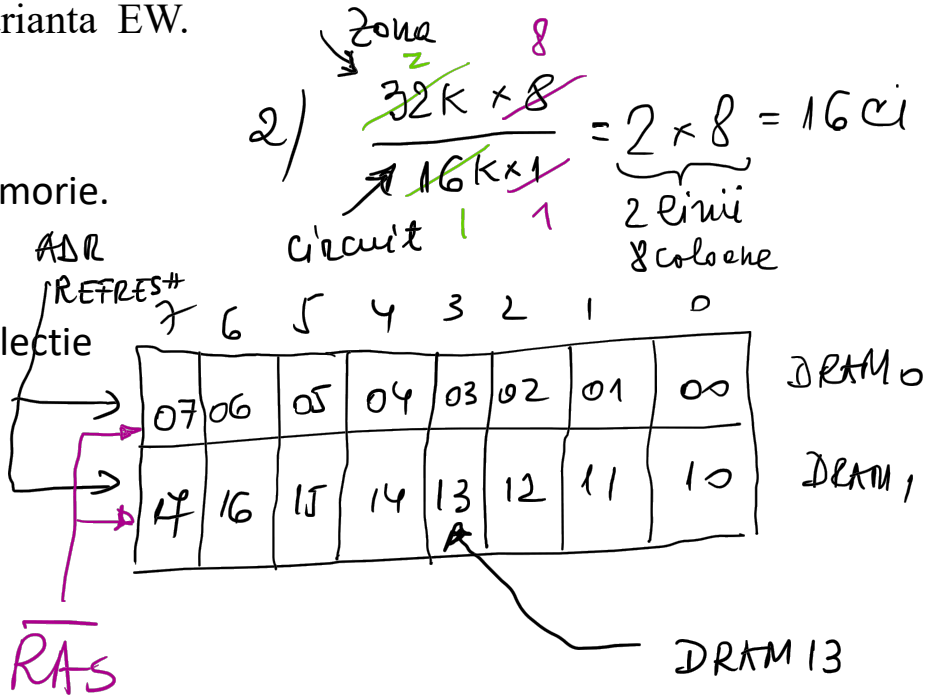

1) $16K = 2^4 \cdot 2^{10} = 2^{14}$; 14 – nr linii adrese (circuite normale)

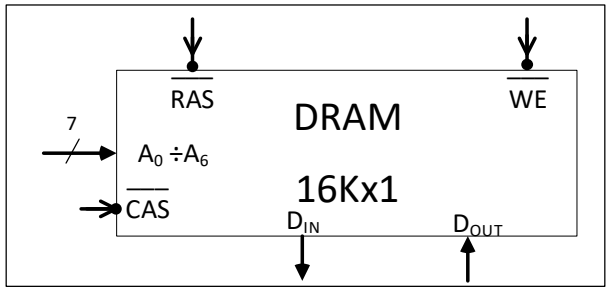

La DRAM: (ROM ; SRAM)

nr. linii adrese $\frac{14}{2} = 7$!

$A_0 \div A_6$!!

3)

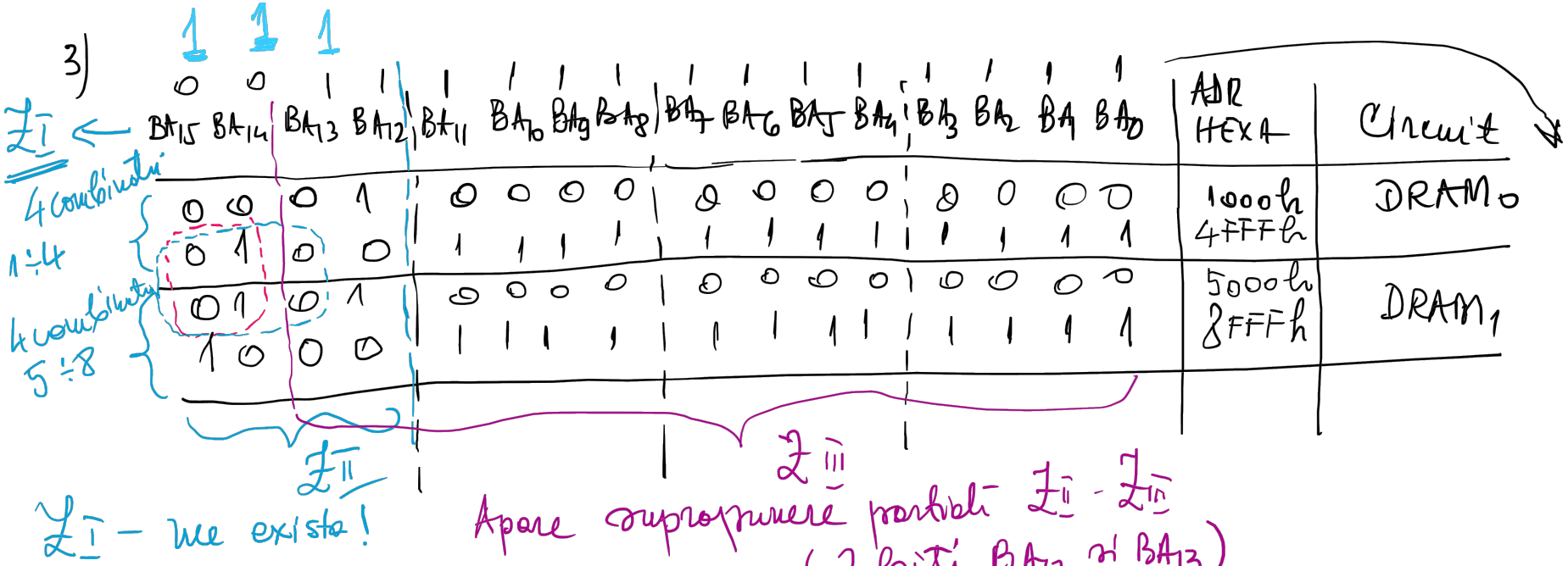

4) - Necesitate refresh!
- operație prioritară față de operarea CPU!
⇒ necesită refresh simultan la toate circ. DRAM (pt timp de disponibilitate maximizat la operarea CPU)
⇒ adresă de refresh (linie) unică pt toate circuitele DRAM
Și un semnal comun $\overline{RAS}$
- vor fi $2^7 = 128$ adrese de refresh (128 operații în cca 2ms)

- adresă de refresh comună (adr linie comună) la toate cele 2 x 8 = 16 circuite DRAM
- există un generator pentru adresele de refresh (numărător $2^7 = 128$ stări)
$R_0 \div R_6$ ⇒ $A_0 \div A_6$ (DRAM)
- CPU aplică adresa la circ. DRAM
$BA_0 \div BA_6$ (adresă linie) însoțită de $\overline{RAS}$
$BA_7 \div BA_{13}$ (adresă de coloană) însoțită de $\overline{CAS}$

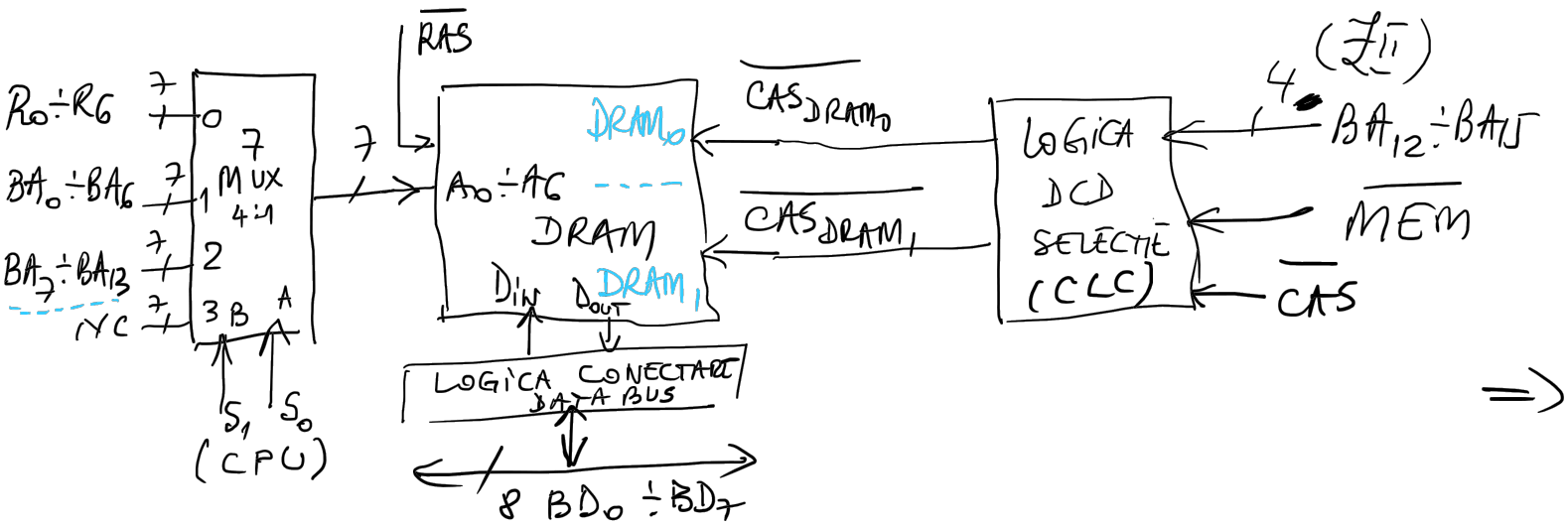

⑤b) Logica DCD & SEL
- implementare CLC cu DMUX
* 4 intrări selecte
* $2 \times 4 = 8$ ieșiri

$\Rightarrow$ DMUX 1:16 (4 linii sel)

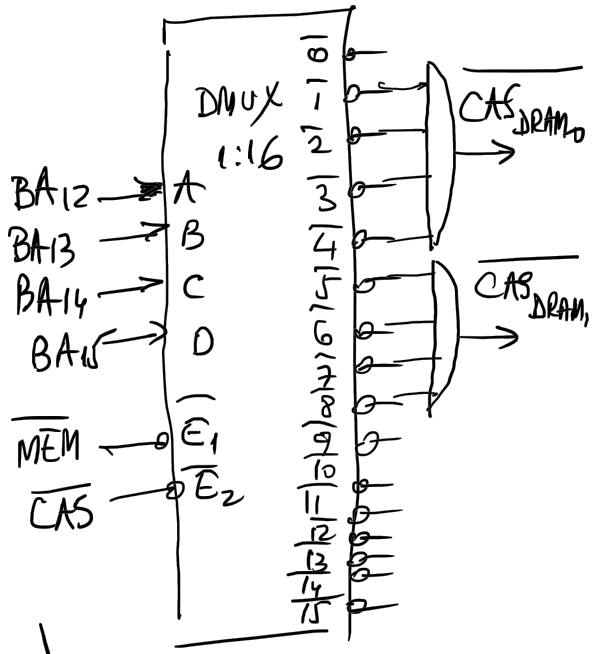

⑤ a) Circuit multiplexare adrese și refresh

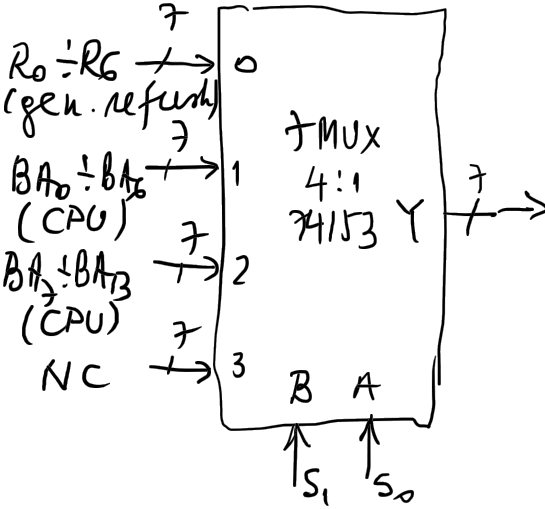

la $A_0 \div A_6$ de la toate circ. DRAM

CPU acționează astfel:

$S_1 S_0 = 00$ se aplică adresa de refresh ($R_0 \div R_6$) + $\overline{RAS}$

$S_1 S_0 = 01$ se aplică adresa de linie ($BA_0 \div BA_6$) + $\overline{RAS}$

$S_1 S_0 = 10$ se aplică adresa de coloană ($BA_7 \div BA_{13}$) + $\overline{CAS}$

5c) Conectarea la magistrala de date

RWM - Read Write Modified

EW - Early Write

Cazul RWM

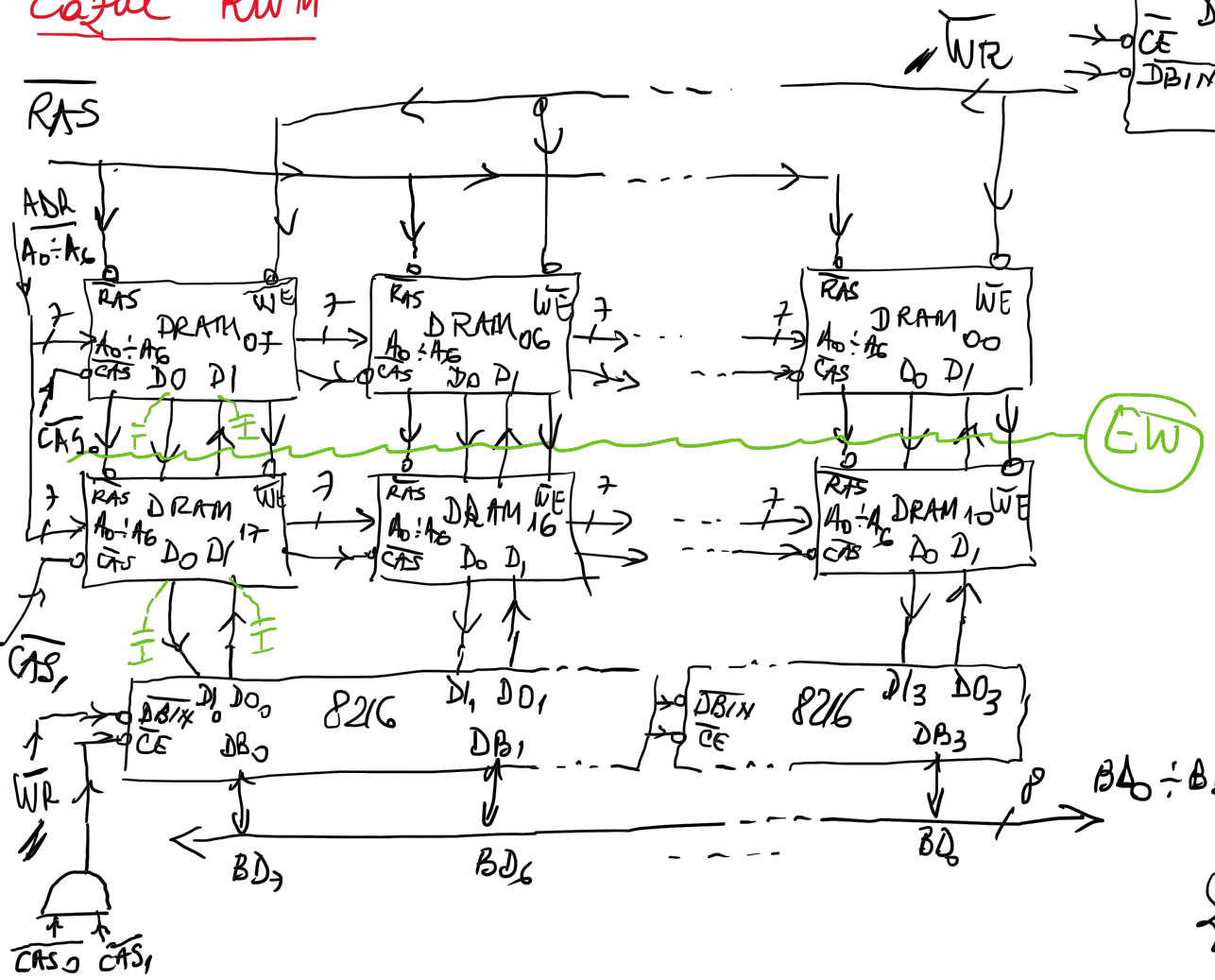

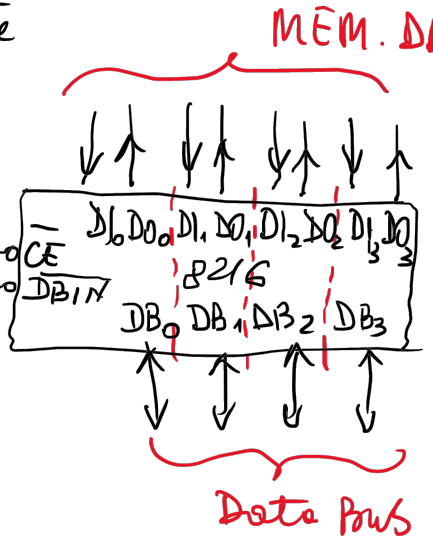

Intel 8216

4 tampoane bidirectionale cu TS

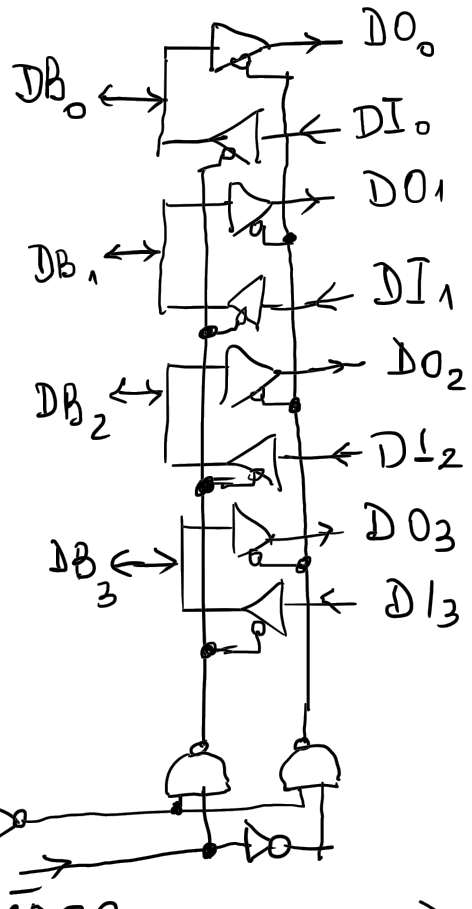

END 17 apr 2025

$\begin{cases} \overline{CE}=0 \\ \overline{DBIN}=1 \end{cases} \Rightarrow DI_i \rightarrow DB_i \quad \begin{cases} \overline{CE}=0 \\ \overline{DBIN}=0 \end{cases} \Rightarrow DB_i \rightarrow DO_i$